


IN1080 — Obligatorisk oppgave 6

fridatbe


2. mai 2023

Oppgave 1

Deloppgave A:

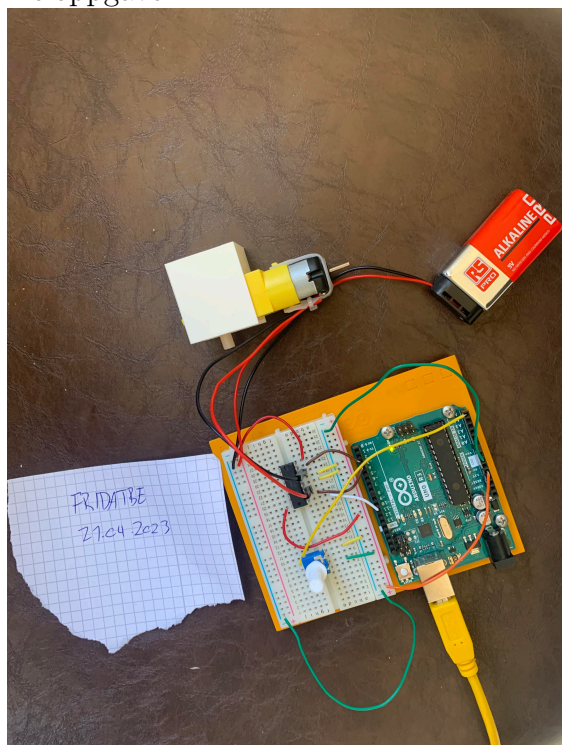


Deloppgave C:

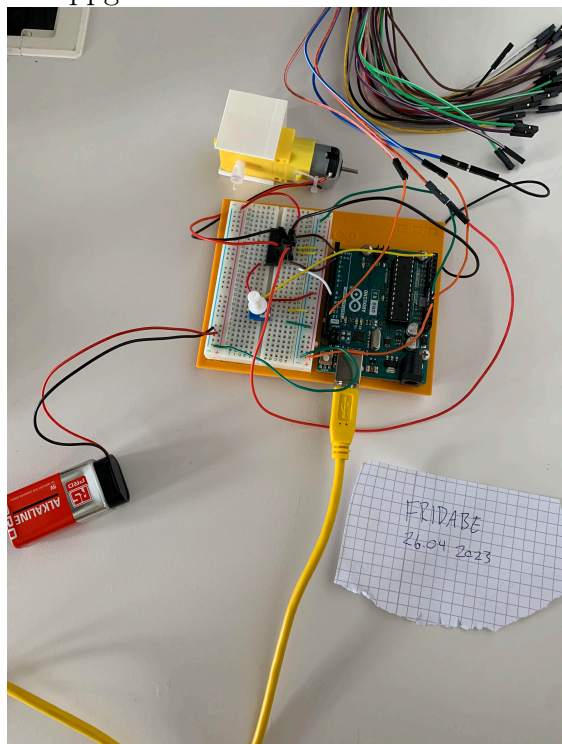

Bilde fra scope:

observerer at signalet ikke oppfører helt som forventet. dette kan nok være fordi selv om enable pin-en er satt til high, er fortsatt pin 2 high. Dette kunne jeg nok ha unngått ved å endre pinMode til low for både pin 2 og 3 der enable også er low i arduino-koden. Men i praksis funket motoren i takt med potentiometeret som forventet

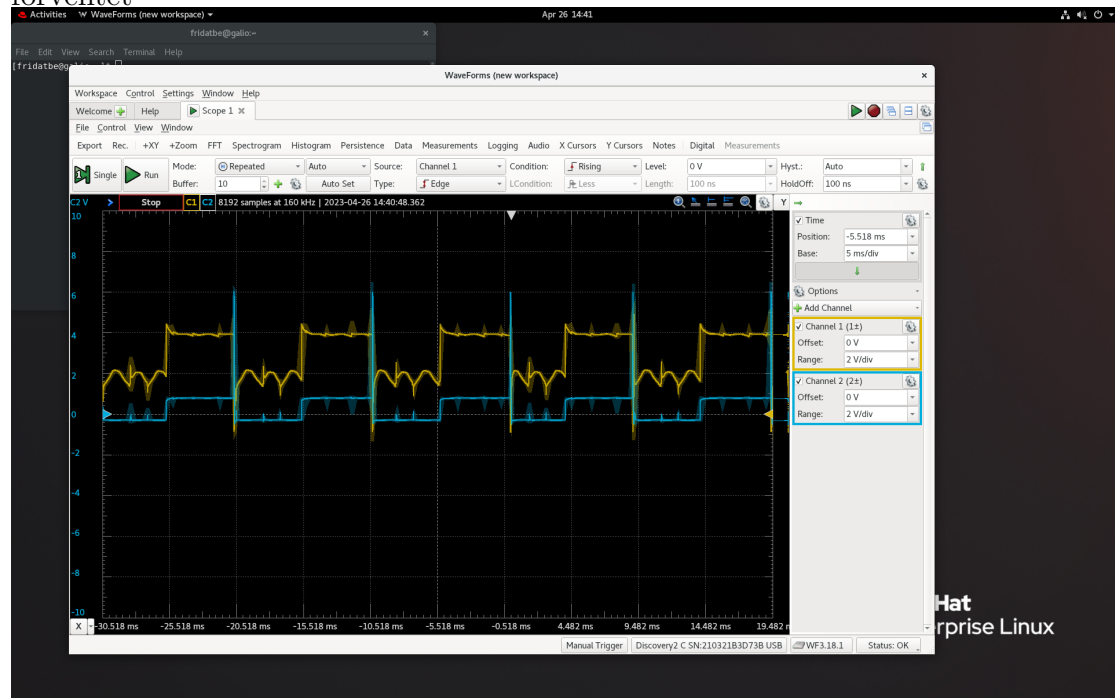

Oppgave 2

Det var vanskelig å få endret på PID-konstantene fordi komponentene i kretsen var dårlige. For at motoren skulle rotere måtte jeg presse ned potentiometerene og driveren for at det skulle få kontakt med arduino brødbrettet

